Функциональные пути A и B

DRAFT-0.1 · Альтернативные лабораторные модули · Все численные параметры расчётные

A: 4 × 1 кОм
один отвод ¼ / ½ / ¾
измеренной общей шины

→

1 кОм + 10 нФ
BAS70: кандидат
защита не проверена

→

ADC1: 12 МГц, 71,5 такта выборки
50 kS/s: 20 мкс период, 7 мкс преобразование
Первые выборки и внешнее RC требуют проверки

B: −0,5…+0,5 В
1 мкФ + 10 кОм
100 кОм к VBIAS
2,2 нФ к AGND

→

TLV9062 U1B
повторитель
смещение около
половины шины

→

1 кОм + 10 нФ
ADC_IN
передача при 25 кГц
лишь −16,59 дБ

→

Один канал ADC1
DMA / окно / USB
конфигурация сохраняется
вместе с отсчётами

VBIAS: 10 кОм + 10 кОм, 1 мкФ, U1A
Источник выключен при снятом питании
Лабораторные земли и реальные уровни проверить

Не соединять выходы A и B между собой
Не подавать 24 В или первичное/вторичное HV
R/C здесь не задают итоговую полосу мотортестера